



# **Verilog HDL**

## **Assignment 2 Extended**

By: Magdy Ahmed Abbas Abdelhamid

# Question 1

## GRAY CODING

### Verilog Code:

```
module GrayCode_OneHot_Encoder_always (A,B);

parameter USE_GRAY = 1;
input [2:0] A;
output reg [6:0] B;

always @(*) begin
    if (USE_GRAY)
        case (A)
            3'b000 : B = 7'b0000_000;
            3'b001 : B = 7'b0000_001;
            3'b010 : B = 7'b0000_011;
            3'b011 : B = 7'b0000_010;
            3'b100 : B = 7'b0000_110;
            3'b101 : B = 7'b0000_111;
            3'b110 : B = 7'b0000_101;
            3'b111 : B = 7'b0000_100;
            default : B = 7'b0000_000;
        endcase
    else
        case (A)
            3'b000 : B = 7'b0000_000;
            3'b001 : B = 7'b0000_001;
            3'b010 : B = 7'b0000_010;
            3'b011 : B = 7'b0000_100;
            3'b100 : B = 7'b0001_000;
            3'b101 : B = 7'b0010_000;
            3'b110 : B = 7'b0100_000;
            3'b111 : B = 7'b1000_000;
            default : B = 7'b0000_000;
        endcase
    end
endmodule
```

```
module GrayCode_OneHot_Encoder_generate (A,B);

parameter USE_GRAY = 1;
input [2:0] A;
output reg [6:0] B;

generate
    if (USE_GRAY)
        always @(A)
            case (A)
                3'b000 : B = 7'b0000_000;
                3'b001 : B = 7'b0000_001;
                3'b010 : B = 7'b0000_011;
                3'b011 : B = 7'b0000_010;
                3'b100 : B = 7'b0000_110;
                3'b101 : B = 7'b0000_111;
                3'b110 : B = 7'b0000_101;
                3'b111 : B = 7'b0000_100;
                default : B = 7'b0000_000;
            endcase
    else
        always @(A)
            case (A)
                3'b000 : B = 7'b0000_000;
                3'b001 : B = 7'b0000_001;
                3'b010 : B = 7'b0000_010;
                3'b011 : B = 7'b0000_100;
                3'b100 : B = 7'b0001_000;
                3'b101 : B = 7'b0010_000;
                3'b110 : B = 7'b0100_000;
                3'b111 : B = 7'b1000_000;
                default : B = 7'b0000_000;
            endcase
    endgenerate
endmodule
```

## Testbench Code:

```
module GrayCode_OneHot_Encoder_tb ();

parameter use_gray = 1;
reg [2:0] A_tb;
wire [6:0] B_tb_always, B_tb_generate;


GrayCode_OneHot_Encoder_always #(.USE_GRAY(use_gray)) DUT1 (.A(A_tb),.B(B_tb_always));
GrayCode_OneHot_Encoder_generate #(.USE_GRAY(use_gray)) DUT2 (.A(A_tb),.B(B_tb_generate));

integer i;
initial begin
    for (i = 0 ; i < 100 ; i = i + 1) begin
        A_tb = $random;
        #10;
        if (B_tb_always != B_tb_generate) begin
            $display ("The Encoding Design is Wrong! ");
            $stop;
        end
    end
    $stop;
end

initial begin
    $monitor("A = %b , B_gen = %b , B_ref = %b", A_tb, B_tb_generate, B_tb_always);
end

endmodule
```

## Waveform:

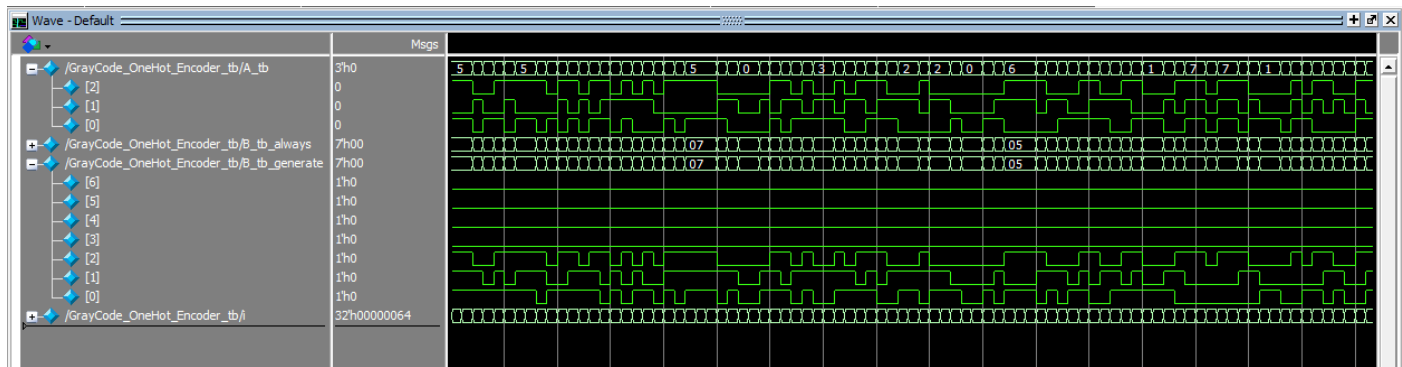

```
# A = 111 , B_gen = 0000100 , B_ref = 0000100
# A = 000 , B_gen = 0000000 , B_ref = 0000000
# A = 111 , B_gen = 0000100 , B_ref = 0000100
# A = 100 , B_gen = 0000110 , B_ref = 0000110
# A = 011 , B_gen = 0000010 , B_ref = 0000010
# A = 001 , B_gen = 0000001 , B_ref = 0000001
# A = 000 , B_gen = 0000000 , B_ref = 0000000
# A = 111 , B_gen = 0000100 , B_ref = 0000100
# A = 001 , B_gen = 0000001 , B_ref = 0000001
# A = 110 , B_gen = 0000101 , B_ref = 0000101
# A = 100 , B_gen = 0000110 , B_ref = 0000110
# A = 010 , B_gen = 0000011 , B_ref = 0000011
# A = 000 , B_gen = 0000000 , B_ref = 0000000
# A = 111 , B_gen = 0000100 , B_ref = 0000100
# A = 101 , B_gen = 0000111 , B_ref = 0000111
# A = 010 , B_gen = 0000011 , B_ref = 0000011
# A = 110 , B_gen = 0000101 , B_ref = 0000101
# A = 101 , B_gen = 0000111 , B_ref = 0000111
# A = 001 , B_gen = 0000001 , B_ref = 0000001
# A = 111 , B_gen = 0000100 , B_ref = 0000100
# A = 011 , B_gen = 0000010 , B_ref = 0000010
# A = 101 , B_gen = 0000111 , B_ref = 0000111
```

Decimal	Binary	Gray code	One-hot
0	000	000	0000000
1	001	001	0000001
2	010	011	0000010
3	011	010	0000100
4	100	110	0001000
5	101	111	0010000
6	110	101	0100000
7	111	100	1000000

## Question 2

**DESIGN A 1 - 4 DEMULTIPLEXER.**

**Verilog Code:**

```
module DEMUX (D,S,Y);  
  
input D;  
input [1:0] S;  
output reg [3:0] Y;  
  
always @(*) begin  
    case (S)  
        2'b00 : Y = {3'b000 ,D};  
        2'b01 : Y = {2'b00 ,D ,1'b0};  
        2'b10 : Y = {1'b0 ,D ,2'b00};  
        2'b11 : Y = {D ,3'b000};  
    endcase  
end  
  
endmodule
```

## Testbench Code:

```
module DEMUX_tb ();

reg d_tb;
reg [1:0] s_tb;
wire [3:0] y_tb_dut;
reg [3:0] y_tb_expected;

DEMUX DUT(.D(d_tb),.S(s_tb),.Y(y_tb_dut));



integer i;
initial begin
    for (i = 0 ; i < 100 ; i = i + 1) begin
        d_tb = $random;
        s_tb = $random;

        y_tb_expected[3] = s_tb[1] & s_tb[0] & d_tb;
        y_tb_expected[2] = s_tb[1] & ~s_tb[0] & d_tb;
        y_tb_expected[1] = ~s_tb[1] & s_tb[0] & d_tb;
        y_tb_expected[0] = ~s_tb[1] & ~s_tb[0] & d_tb;
        #10;
        if (y_tb_dut != y_tb_expected) begin
            $display("The DEMUX Design is Wrong! ");
            $stop;
        end
    end
    $stop;
end

initial begin
    $monitor("D = %b,S = %b,Y = %b ",d_tb,s_tb,y_tb_dut);
end

endmodule
```

# Waveform:

 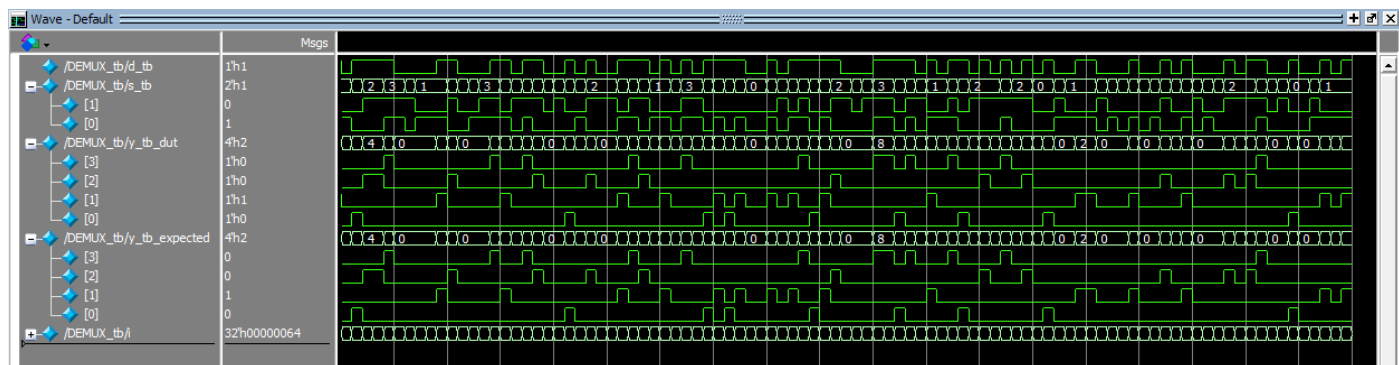

```
# D = 0, S = 01, Y = 0000
# D = 0, S = 00, Y = 0000
# D = 1, S = 01, Y = 0010
# D = 0, S = 00, Y = 0000
# D = 0, S = 01, Y = 0000
# D = 1, S = 10, Y = 0100
# D = 0, S = 00, Y = 0000
# D = 1, S = 01, Y = 0010
# D = 0, S = 10, Y = 0000
# D = 0, S = 01, Y = 0000
# D = 0, S = 00, Y = 0000
# D = 1, S = 10, Y = 0100
# D = 0, S = 10, Y = 0000
# D = 1, S = 10, Y = 0100
# D = 1, S = 11, Y = 1000
# D = 0, S = 00, Y = 0000
# D = 0, S = 10, Y = 0000
# D = 1, S = 00, Y = 0001
# D = 0, S = 00, Y = 0000
# D = 0, S = 11, Y = 0000
# D = 1, S = 01, Y = 0010
# D = 0, S = 01, Y = 0000
```

Data Input	Select Inputs		Outputs			
D	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
D	0	0	0	0	0	D
D	0	1	0	0	D	0
D	1	0	0	D	0	0
D	1	1	D	0	0	0

